

Lab9 report


107061218 謝霖泳

1.

➤ Design Specification

Inout: PS2_CLK, PS2_DATA

Output: [3:0] ssd_ctrl, [7:0] show

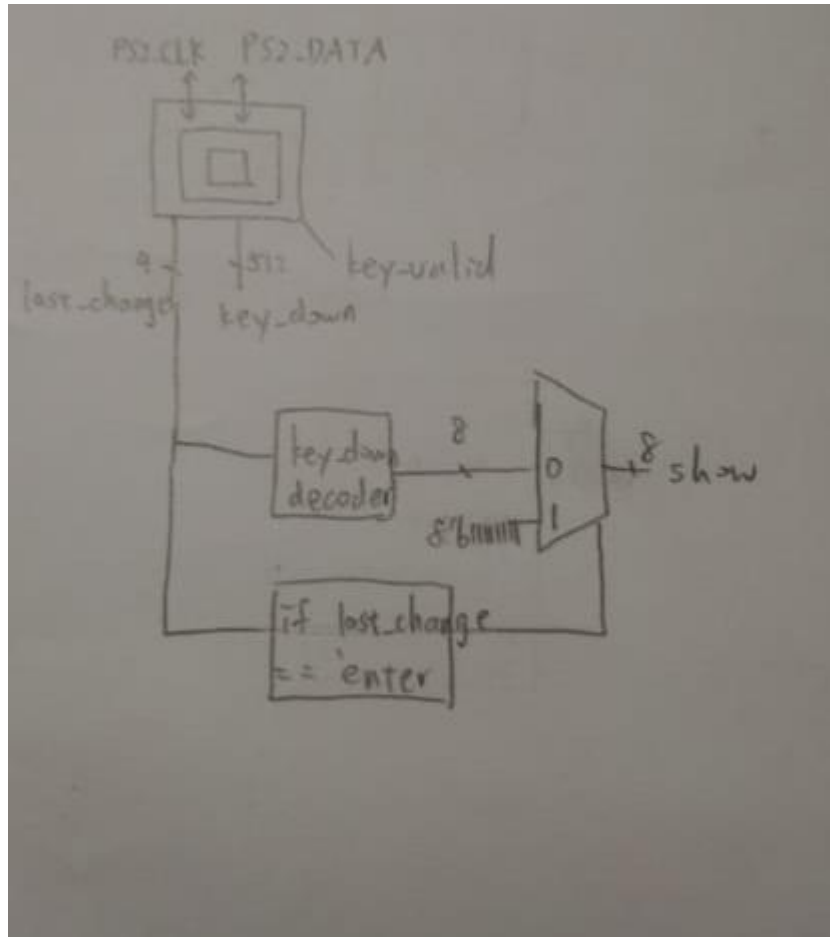

➤ Design Implementation

將鍵盤範例程式碼的 last_change 拉出來進入 last_change_decoder 中，會得到 8-bit 的 seven segment decode 結果。再判斷剛剛按下的鍵是否為 enter 鍵，如果是，就將螢幕清空，將螢幕清空的方法就是讓 4 個七段顯示器的燈都暗掉，也就是 ssd_ctrl = 4'b1111，如果不是，就顯示現在 decode 出來的結果。

IO pin assignment:

ssd_ctrl[3]	ssd_ctrl[2]	ssd_ctrl[1]	ssd_ctrl[0]
W4	V4	U4	U2

可以讓 FSM 只跳一個 state，那就是 one pulse。先判斷現在的 last change 是否為數字鍵，如果是，那就將 key_down[last_change]這一位傳入 one pulse 的 module 中，出來的 one pulse 訊號再去控制 FSM，這樣就能讓 FSM 只跳動一個 state，當我們輸入一個數字的時候。

我的 FSM 分成兩個 state，分別名為 left 和 right。意思就是輸入左樹的 state 跟輸入右數的 state。

再來，要進行兩數的運算之前，必須先有暫存器將兩數值儲存起來，因此，就有了 block diagram 中間偏右的兩組 D-FF。其運作機制為：在 FSM 的訊號為左為輸入成功時，左位的暫存器就會更新為我輸入的值，右位則保持不變。反之，FSM 的訊號為右為輸入成功時，右位的暫存器就會更新為我輸入的值，左位暫存器則保持不變。

之後，將兩個數值傳入計算器，將兩數相加並將結果顯示到七段顯示器上面。

IO pin assignment:

clk	rst	PS2_CLK	PS2_DATA
W5	V17	C17	B17

show[7]	show[6]	show[5]	show[4]	show[3]	show[2]	show[1]	show[0]
W7	W6	U8	V8	U5	V5	U7	V7

ssd_ctrl[3]	ssd_ctrl[2]	ssd_ctrl[1]	ssd_ctrl[0]
W4	V4	U4	U2

➤ Discussion

這一題所使用到的概念與上題相同，只是多了 FSM 來控制我現在輸入的為數為哪一位。並且多出了兩個暫存器來儲存我現在的左位數跟右位數。

3.

➤ Design Specification

Inout: PS2_CLK, PS2_DATA

Input: clk, rst

Output: [3:0] ssd_ctrl, [7:0] show, minus

➤ Discussion

這題的關鍵在於能不能將各個位數配合 FSM 的 output 儲存在 D-FF 中，以及做出相對應的運算結果之後能否成功地分離出個個位數。

4. conclusion

這次的 lab 中遇到了幾個 bug，花了我不少的時間，就是我在要進 FSM 前會有經過一個 one pulse generator，而送進這個 one pulse generator 的訊號為 `key_down[last_change]`，也就是我現在按下去的那個按鍵。但是，我一開始把它打成 `last_change[key_down]`，然後竟然還編譯通過，連 bitstream 都過了，燒到板子上後發現有些結果一直不太對，找了非常非常久才發現這個粗心的錯誤。