

107061218 謝霖泳


1.

➤ Design Specification

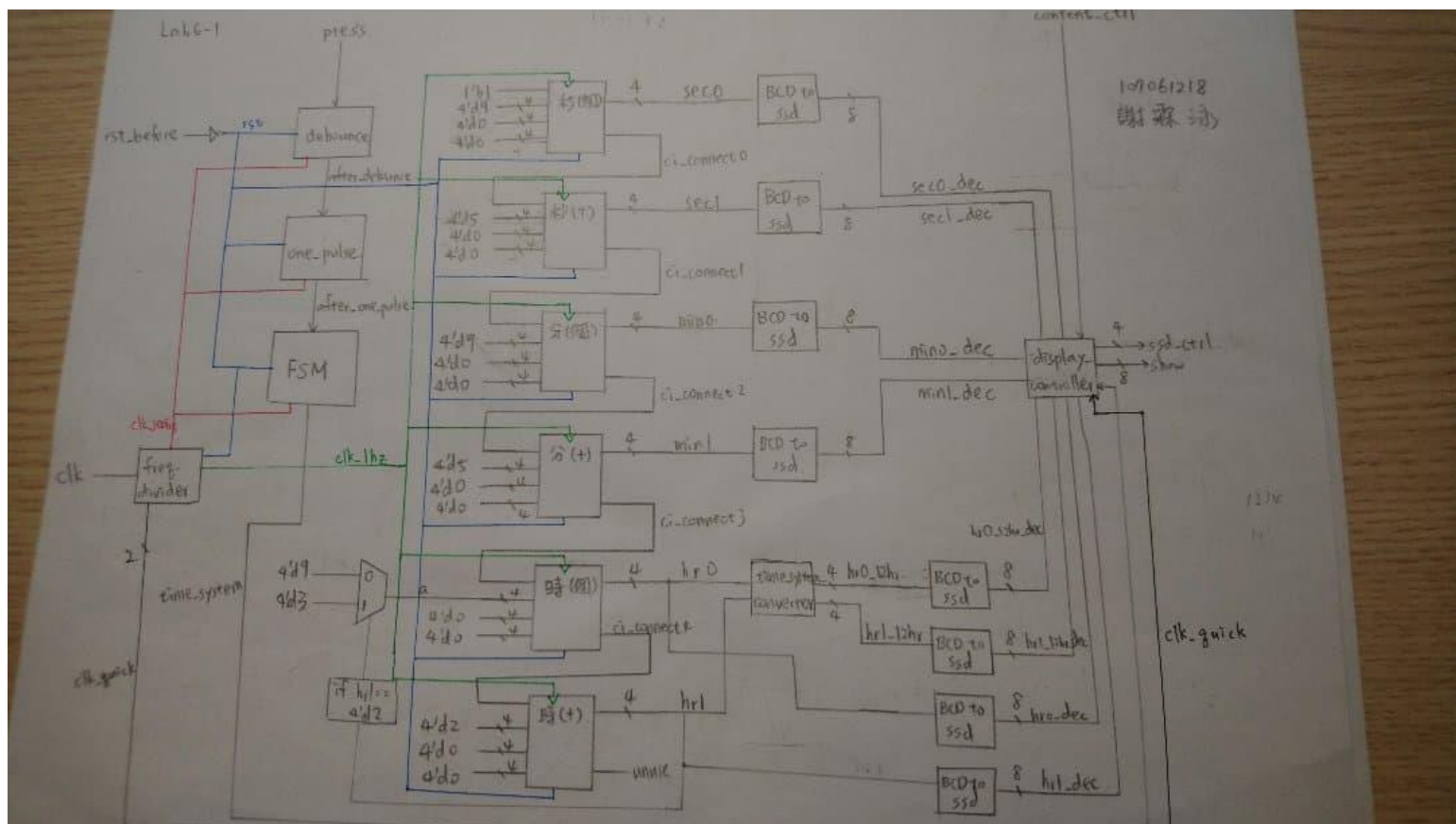(1) Top module

Input: press, rst_before, clk, content_ctrl

Output: [3:0] ssd_ctrl, [6:0] show, am_or_not



(2) Frequency divider


Input: clk_in, rst

Output: clk_out_1hz, clk_out_100hz, [1:0] clk_for_ssd

(3) Debounce

Input: clk_100hz, rst, pb_in


Output: pb_debounced

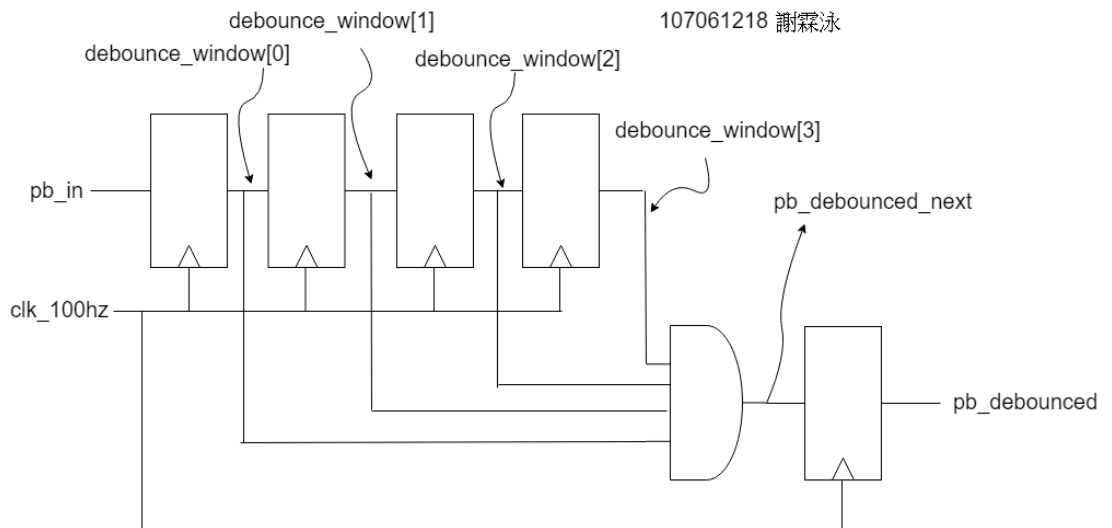

(4) One pulse

Input: in_trig, clk_100hz, rst


Output: out_pulse

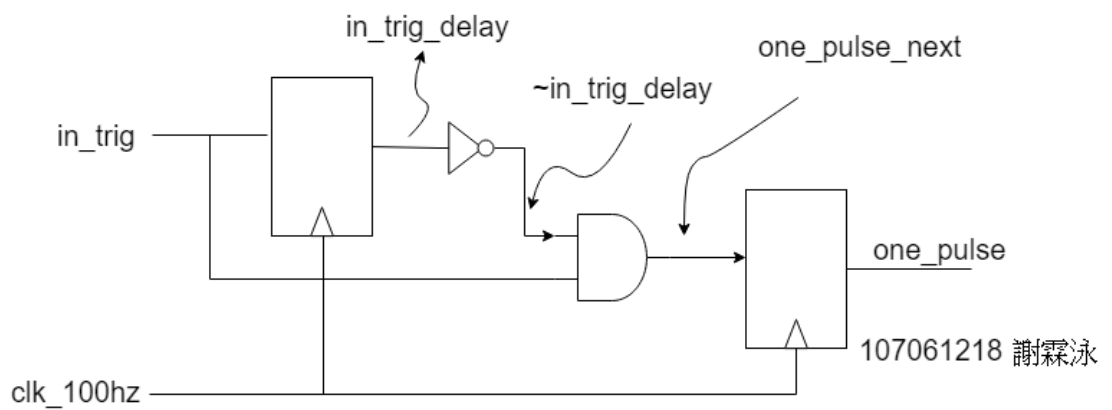

(5) FSM

Input: clk_100hz, rst, pb_processed

Output: state

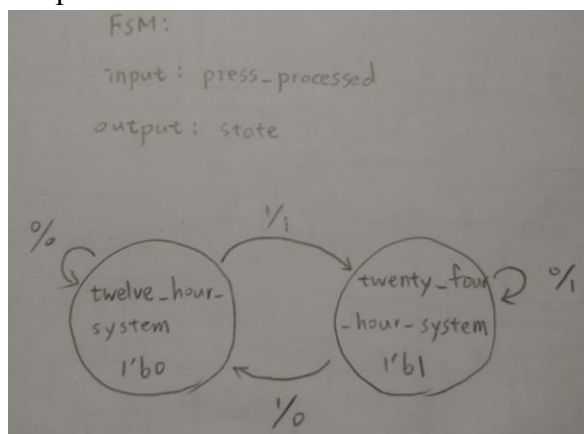


(6) Single digit up counter

Input: increase, clk_1hz, rst, [3:0] upper_bound, [3:0] initial_value, [3:0]

rst_value

Output: [3:0] value, carry

 

(7) BCD to 7 segment decoder

Input: i

Output: D_ssd

(8) Time system converter

Input: [3:0] hr0, [3:0] hr1

Output: [3:0] hr0_12hr, [3:0] hr1_12hr, am_or_not_temp

| 24 小時制 | 12 小時制 | am_or_not_temp | 24 小時制 | 12 小時制 | am_or_not_temp |
|--------|--------|----------------|--------|--------|----------------|
| 00 | 12 | 1'b1 | 12 | 12 | 1'b0 |
| 01 | 01 | 1'b1 | 13 | 01 | 1'b0 |
| 02 | 02 | 1'b1 | 14 | 02 | 1'b0 |
| 03 | 03 | 1'b1 | 15 | 03 | 1'b0 |
| 04 | 04 | 1'b1 | 16 | 04 | 1'b0 |

| | | | | | |
|----|----|------|----|----|------|
| 05 | 05 | 1'b1 | 17 | 05 | 1'b0 |
| 06 | 06 | 1'b1 | 18 | 06 | 1'b0 |
| 07 | 07 | 1'b1 | 19 | 07 | 1'b0 |
| 08 | 08 | 1'b1 | 20 | 08 | 1'b0 |
| 09 | 09 | 1'b1 | 21 | 09 | 1'b0 |
| 10 | 10 | 1'b1 | 22 | 10 | 1'b0 |
| 11 | 11 | 1'b1 | 23 | 11 | 1'b0 |

(9) Display controller

Input: [6:0] sec0_dec, [6:0] sec1_dec, [6:0] min0_dec, [6:0] min1_dec, [6:0] hr0_dec, [6:0] hr1_dec, [6:0] hr0_12hr_dec, [6:0] hr1_12hr_dec, [1:0] clk_quick, content, time_system
Output: [3:0] ssd_ctrl, [6:0] show

➤ Design Implementation

這個 design 總共有 4 個輸入，分別為切換時制的按鈕 press、用來重置裝置的按鈕 rst、晶體振動時脈 clk 與控制要顯示時分還是顯示秒的 switch 輸入名為 content_ctrl。

將切換時制的按鈕輸入名為 press，傳入 debounce 與 one pulse 後進入 FSM 中，FSM 會傳出 1-bit 的訊號。若為 0 表示輸出 12 小時制，若為 1 表示輸出 24 小時制。

接下來進入這個 design 的核心功能，就是 single digit 的 up counter，由 top module 的 block diagram 可發現，除了 1 赫茲的 clock 與 reset 訊號之外，每個 single digit up couonter 都有左側 4 個輸入與右側 2 個輸出。第一個輸入為 increase，就是來自上一位的 carry，告訴我這個 clock trigger 我有沒有需要加 1；第二個輸入為 upper bound，這是引用微積分裡的名詞，就是「上界」的意思，告訴我加到多少是我的極限；第三個輸入為 initial value，告訴我當我到達我的上屆之後，如果還需要繼續上數，我要變成多少；最後一個輸入為 reset value，顧名思義，當我偵測到 low active 的 reset 訊號時，我應該重置為多少。

值得一提的是，小時個位數 up counter 的 upper bound。因為小時個位數的上界並非定值，需要由小時的十位數做判斷，意即當我小時的十位數為 0 或 1 時，個位數的上屆為 9，也就是我們可以數到.....18、19 才跳 20，但當小時的十位數已經為 2 時，也就是已經到了 20 幾點，這時候小時個位數的 upper bound 就只能為 3，因為一天最多只有 23 小時。總的來

說，當小時的十位數為 2，此 upper bound 為 3，其他情況下則為 9。

至於 BCD to 7 segment decoder 與 frequency divider 的部分，已於之前 lab 出現極多次，因此不再贅述。

因為我的 design 算出來的結果為 24 小時制，因此，要多一個時制的轉換器換算出 12 小時制所對應的結果，因此，我多寫了一個 time system converter 的 module，該 module 內部為 MUX，依照所傳入的小時十位數與小時個位數作為 selection，詳細換算在 Design Implementation 中可見，輸出 12 小時制的對應結果與 am_or_not_temp 訊號，至於 am_or_not 訊號為何將在下段仔細說明。

我的 12 小時制設定是 am 的時候，七段顯示器的四個點就會亮，所以，在 time system converter 中，輸出一個 am_or_not_temp，在 top module 中判斷，若現在為 24 小時制，則不用顯示任何小數點，因此輸出 am_or_not 為 1'b0，若現在顯示為 12 小時制，才有必要判斷現在的時間是 am 還是 pm，因此輸出的 am_or_not 即為 am_or_not_temp，也就是在 time system converter 中判斷出來的結果。

至於最後的 display controller 的部分，內部亦為 MUX 的結構，若現在欲輸出的內容為秒，也就是 switch 是被撥起來的狀態下，那就顯示秒，反之，就顯示時分，當然，此部分的顯示必須配合除頻器得到的 2-bit 快速變化的頻率以達成視覺暫留之效果，亦於先前的 lab 出現多次，於此不再贅述。

➤ Discussion

可以觀察到，時間正常的顯示在七段顯示器上。不過為了 demo 方便，我將理論上應為 1Hz clock 的頻率接為 100Hz，不然 demo 就要跑到天荒地老才能看到位數進位時是否出錯。


2.

➤ Design Specification

(1) Top module

Input: clk, rst_before, content_ctrl

Output: [7:0] show, [3:0] ssd_ctrl

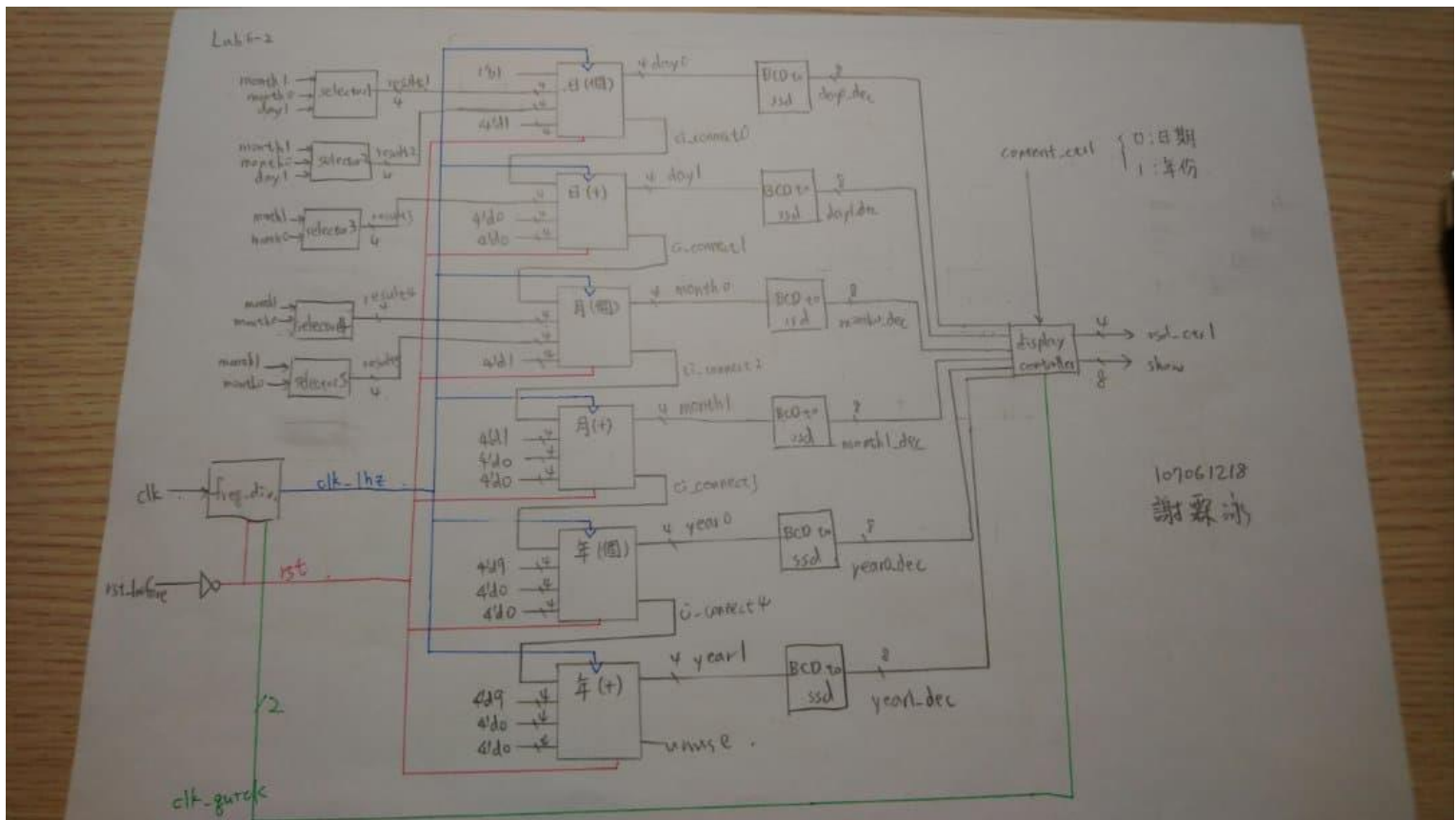

(2) Single digit up counter

與上題相同。

(3) Frequency

與上題相同。

(4) Selectors

| | input | output |
|-----------|----------------------|---------|
| selector1 | month1, month0, day1 | result1 |
| selector2 | month1, month0, day1 | result2 |
| selector3 | month1, month0 | result3 |
| selector4 | month1, month0 | result4 |
| selector5 | month1, month0 | result5 |

(5) Display controller

Input: [7:0] day0_dec, [7:0] day1_dec, [7:0] month0_dec, [7:0] month1_dec,
[7:0] year0_dec, [7:0] year1_dec

Output: [3:0] ssd_ctrl, [7:0] show

➤ Design Implementation

此題的基本概念與第一題相同，只是運算變成了日月年。在上一題的小時個位數 upper bound 的例子中，我們可以發現，有些位數的 upper bound 抑或 initial value 並非固定不變，而此現象在本題中將會更加顯著，比如日的十位數 upper bound 會與現在幾月相關，如果是 2 月，那 upper bound 就是 2，其他月則為 3。諸如此類需要先經過其他條件判斷才能輸入 single digit up counter 的，在本題中總共有 5 處，分別為日個位數的 upper bound 與 initial value、日的十位數的 upper bound、月的個位數的 upper bound 與 initial value。因此，我分別做了 5 個 module 來處理這些不定的值，分別名為 selector1~selector5。

再來的動作與上題相同，也就是將各個位數 decode 完的結果，傳入 display controller 中，並配合我現在的 content_ctrl，也就是某個 switch 輸入，撥起來則顯示年，放下來則顯示月日。

➤ Discussion

可以看到這個日月年的裝置正常運作，但是這議題還沒考慮閏年的情況，會在下一題做更深入的討論。


3.

➤ Design Specification

(1) Top module

Input: clk, rst_before, content_ctrl

Output: [7:0] show, [3:0] ssd_ctrl

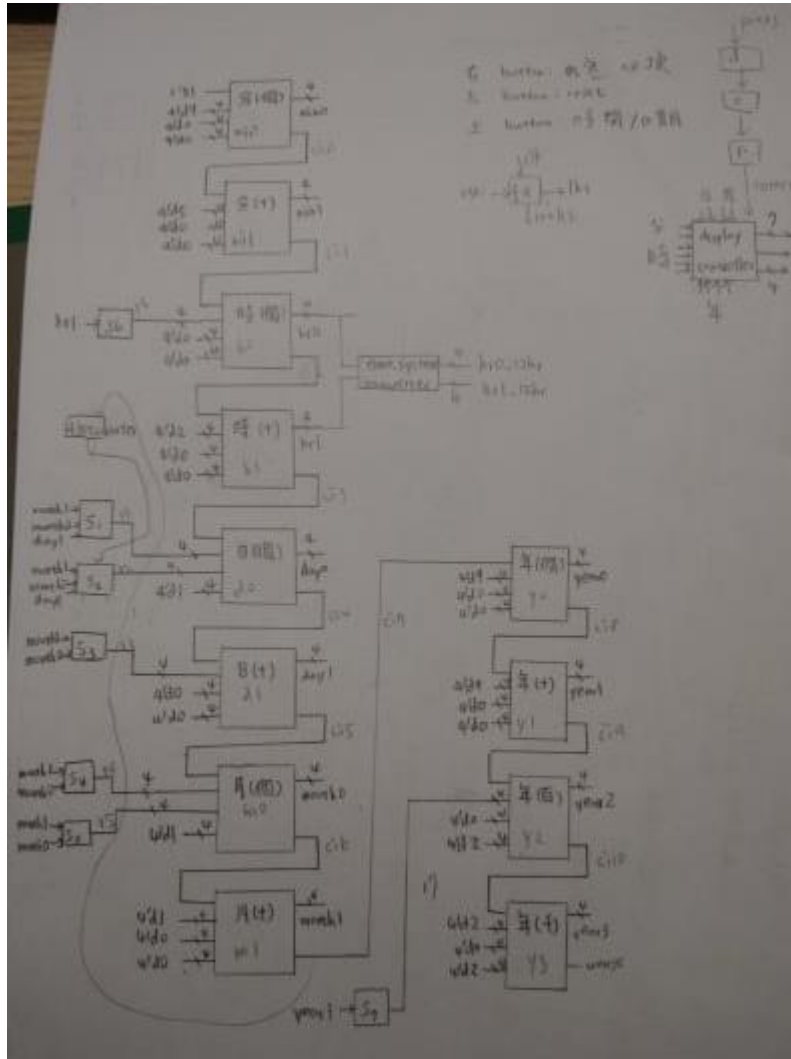

(2) Selectors

| | input | output |
|-----------|-------------------------|---------|
| selector1 | month1, month0, day1, q | result1 |
| selector2 | month1, month0, day1 | result2 |
| selector3 | month1, month0 | result3 |
| selector4 | month1, month0 | result4 |
| selector5 | month1, month0 | result5 |
| selector6 | hr1 | result6 |
| selector7 | year3 | result7 |

➤ Design Implementation

這議題是前兩個小題的整合，要把分時日月年全部都串在一起，不過還是一樣的觀念，一級一級接好就沒事了。此外，因為要多考慮閏年的問題，所以月份個位數的 upper bound 會多出一個選擇依據，就是我多另一個

2-bit binary up counter，每當我的年增加 1 的時候，這個 2-bit 值就加 1，每當這個 up counter 出來的結果 q 為 2'b00 時，就代表今年是閏年，所以 2 月的個位數 upper bound 就會為 4'd9。

➤ Discussion

這個裝置可以正常顯示出閏年結果，但是還沒有考慮到每 100 年不會閏年的這個細節，之後可以再多加一層 MUX 去考慮。

4. conclusion

這次 demo 忘記做一個快一點的 clock，導致 demo 花費了比較多時間，下次會嘗試做出可多段變速的 design，以節省大家寶貴的時間。